

Práctica VHDL – Implementación de un banco de registros

Xabier Iglesias Pérez (xabier.iglesias.perez@udc.es)

Alonso Rodriguez Iglesias (alonso.rodriguez@udc.es)

Banco de registros: (registersBank.vhd)

El primer fichero es el correspondiente a la implementación del banco de registros.

Se compone de una entidad *registersBank* con los elementos:

- clk y reset como líneas de entrada binarias,
- rs, rt y rd como los selectores de registro (arrays lógicos de 5 bits),
- rdValue como el valor a escribir (array lógico de 32 bits),
- EscrReg como entrada binaria (lógica) que indica si estamos ante una operación de escritura,
- regA y regB como arrays binarios de 32 bits que contienen la salida de una lectura sobre el banco.

```
entity registersBank is
  Port (
    clk, reset : in  std_logic;
    rs, rt, rd  : in  std_logic_vector(4 downto 0);
    rdValue     : in  std_logic_vector(31 downto 0);
    EscrReg     : in  std_logic;
    regA, regB  : out std_logic_vector(31 downto 0)
  );
end entity registersBank;
```

Internamente contiene un array de registros (arrays binarios de 32 bits) definido de la siguiente manera:

```
type registros_array is array (0 to 31) of std_logic_vector (31 downto 0);
signal regs : registros_array;
```

El algoritmo que modela su comportamiento tiene en cuenta un factor clave:

La salida de los registros A y B es asíncrona. Al fin y al cabo son muxes, que no obedecen a ningún reloj.

```
begin
  -- ponemos las salidas al valor de los registros (async)
  regA <= regs(to_integer(unsigned(rs)));
  regB <= regs(to_integer(unsigned(rt)));

  sync:process(clk, reset)
  begin
```

Si no tuviéramos en cuenta este efecto, el resultado de una operación de escritura y lectura consecutivas vendría retrasado un ciclo. (detalle que se nos pasó a la hora de implementarlo y por el que perdimos bastante tiempo)

Otro pequeño detalle es que ponemos \$0 a 0 dentro del proceso, ya que si lo hacemos fuera, no toma ningún valor, lo cual es curioso, pero a efectos prácticos no tiene ninguna diferencia.

En el orden de operación, para cada flanco de subida hacemos:

1. Si la línea de reset está a 1
 1. Inicializamos cada registro como su número de índice. Ej: \$1 = 1, \$2 = 2, \$3 = 3, ..., \$n = n. (recordar que el registro \$0 es siempre 0, por lo que no necesitamos incluirlo en el bucle) Esto se ha hecho así para respetar la implementación del banco en SystemC.
2. Si la línea de reset no está activa:
 1. Si la línea EscrReg está a 1 permitimos escribir el registro rd
 2. Checkeamos el valor de rd para verificar que no sea \$0. A nivel práctico lo que hacemos es que \$0 sea inmutable, es decir, una constante. En caso de que el registro destino sea \$0 simplemente no pasamos al siguiente paso.
 3. Escribimos el valor en el registro correspondiente. (p.ej.: \$5 = 2)

```

sync:process(clk, reset)
begin
    -- ponemos el registro $0 a 0
    regs(0) <= "00000000000000000000000000000000";

    if rising_edge(clk) then
        -- reset síncrono
        if reset = '1' then
            for I in 1 to 31 loop
                regs(I) <= std_logic_vector(to_unsigned(I, regA'length));
            end loop;
        else
            if EscrReg = '1' then
                -- no debemos sobrescribir el $0
                if rd /= "00000" then
                    regs(to_integer(unsigned(rd))) <= rdValue;
                end if;
            end if;
        end if;
    end if;
end process;

```

Al realizar esto, los muxes previamente comentados actualizan su valor

```

-- ponemos las salidas al valor de los registros (async)
regA <= regs(to_integer(unsigned(rs)));
regB <= regs(to_integer(unsigned(rt)));

```

TestBench (TB_registersBank.vhd)

En el caso del testbench, emplearemos un archivo de datos que contiene, en este orden:
[rs, rt, rd, rdValue, EscrReg, Valor esperado para regA, Valor esperado para regB]

Con este sistema, podemos cargar pruebas nuevas con suma facilidad. (solo hay que abrir tb.dat y añadir una línea con los datos separados por espacios)

0	0	0	2	1	0	0
0	0	1	5	1	0	0
0	0	2	30	1	0	0
1	2	2	10	0	5	30
1	0	0	0	0	5	0
0	1	0	0	1	0	5
1	2	0	0	0	5	30
2	1	0	4	1	30	5
1	2	2	4	1	5	30
2	2	0	0	0	4	4

En cuanto a la implementación, es bastante sencilla:

Contiene una estructura análoga a la que ya vimos en el apartado anterior. A mayores, contiene variables necesarias para el manejo de ficheros y los resultados hardcodeados, así como algunas variables contador o límite.

```
signal clk : STD_LOGIC := '0';
signal rst, EscrReg : STD_LOGIC;
signal rs, rt, rd : std_logic_vector(4 downto 0);
signal rdValue, regA, regB : std_logic_vector(31 downto 0);
constant NUM_CICLOS : integer := 20;

constant NUM_COL : integer := 7;
type t_integer_array is array(integer range <>) of integer;
file file_handler : text open read_mode is "tb.dat";

signal temp1, temp2 : std_logic_vector(31 downto 0) := "00000000000000000000000000000000";
```

En tanto a las funciones que cumple el TestBench, estas son:

1: Simula el ciclo de reloj, con un tiempo de ciclo de 1 ns.

```
reloj: process
begin
    clk <= not clk;
    wait for 0.5 ns;
end process;
```

2: Envía la señal de reset.

```
-- creando el reset
ini: process
begin
    rst<='1';
    wait until clk'event and clk='1';
    rst<='0' after 2 ns;
    wait;
end process;
```

3: Para cada línea de tb.dat, lee los parámetros y se los envía al banco de registros, luego compara los resultados y muestra un aviso si difieren de lo esperado.

El flujo completo resumido es:

Envía ceros a todas las entradas

```
rs <= "00000";
rt <= "00000";
rd <= "00000";
rdValue <= "00000000000000000000000000000000";
EscrReg <= '0';
```

Lee el fichero tb.dat e itera por cada línea guardándolo su contenido en un array

```
readline(file_handler, row);

for i in 1 to NUM_COL loop
    read(row, v_data_read(i));
end loop;
```

Guarda en las señales adecuadas los valores leídos:

```
rs <= std_logic_vector(to_unsigned(v_data_read(1),rs'length));
rt <= std_logic_vector(to_unsigned(v_data_read(2),rt'length));
rd <= std_logic_vector(to_unsigned(v_data_read(3),rd'length));
rdValue <= std_logic_vector(to_unsigned(v_data_read(4),rdValue'length));

EscrReg <= to_unsigned(v_data_read(5), 1)(0);

temp1 <= std_logic_vector(to_unsigned(v_data_read(6),regA'length));
temp2 <= std_logic_vector(to_unsigned(v_data_read(7),regB'length));
```

Compara los valores de la salida del banco de registros con los esperados:

```
assert (temp1 = regA)
    report "Error en el valor de regA"
    severity error;

assert (temp2 = regB)
    report "Error en el valor de regB"
    severity error;
```

El uso de estas señales temporales se debe a que si realizamos directamente la comparación (p.ej)

```
assert(std_logic_vector(to_unsigned(v_data_read(6),regA'length)) = regA);
```

Los resultados obtenidos a veces son erróneos, así que optamos por el uso de estas señales intermedias, que además ayudan a visualizar la salida deseada en GTKWave cuando se ordenan correctamente.

Resultados:

La salida resultante de ejecutar el programa es:


```
../../src/openieeee/v93/numeric_std-body.vhdl:192:13:@0ms:(assertion warning): NUMERIC_STD.TO_01: non
logical value detected
../../src/openieeee/v93/numeric_std-body.vhdl:88:7:@0ms:(assertion warning): NUMERIC_STD.TO_INTEGER:
non logical value detected, returning 0
../../src/openieeee/v93/numeric_std-body.vhdl:192:13:@0ms:(assertion warning): NUMERIC_STD.TO_01: non
logical value detected
../../src/openieeee/v93/numeric_std-body.vhdl:88:7:@0ms:(assertion warning): NUMERIC_STD.TO_INTEGER:
non logical value detected, returning 0
../../src/openieeee/v93/numeric_std-body.vhdl:192:13:@0ms:(assertion warning): NUMERIC_STD.TO_01: non
logical value detected
../../src/openieeee/v93/numeric_std-body.vhdl:88:7:@0ms:(assertion warning): NUMERIC_STD.TO_INTEGER:
non logical value detected, returning 0
../../src/openieeee/v93/numeric_std-body.vhdl:192:13:@0ms:(assertion warning): NUMERIC_STD.TO_01: non
logical value detected
../../src/openieeee/v93/numeric_std-body.vhdl:88:7:@0ms:(assertion warning): NUMERIC_STD.TO_INTEGER:
non logical value detected, returning 0
../../src/openieeee/v93/numeric_std-body.vhdl:192:13:@0ms:(assertion warning): NUMERIC_STD.TO_01: non
logical value detected
../../src/openieeee/v93/numeric_std-body.vhdl:88:7:@0ms:(assertion warning): NUMERIC_STD.TO_INTEGER:
non logical value detected, returning 0
../../src/openieeee/v93/numeric_std-body.vhdl:192:13:@0ms:(assertion warning): NUMERIC_STD.TO_01: non
logical value detected
../../src/openieeee/v93/numeric_std-body.vhdl:88:7:@0ms:(assertion warning): NUMERIC_STD.TO_INTEGER:
non logical value detected, returning 0
TB_registersBank.vhd:106:16:@13500ps:(assertion failure): Se ha terminado sin errores
./tb_registersbank:error: assertion failed
in process ./tb_registersbank(test).simulacion
./tb_registersbank:error: simulation failed
```

La falta de mensajes de error, indica que todas las comparaciones se realizaron con éxito y por ende el banco de registros funciona correctamente.

Los warnings que muestra son al comienzo, ya que estamos haciendo comparaciones con valores indefinidos, pero no es nada de lo que preocupe.

La aserción final, que muestra “Se ha terminado sin errores” sin ver ningún mensaje de que hay resultados incorrectos, significa que la simulación ha sido satisfactoria.

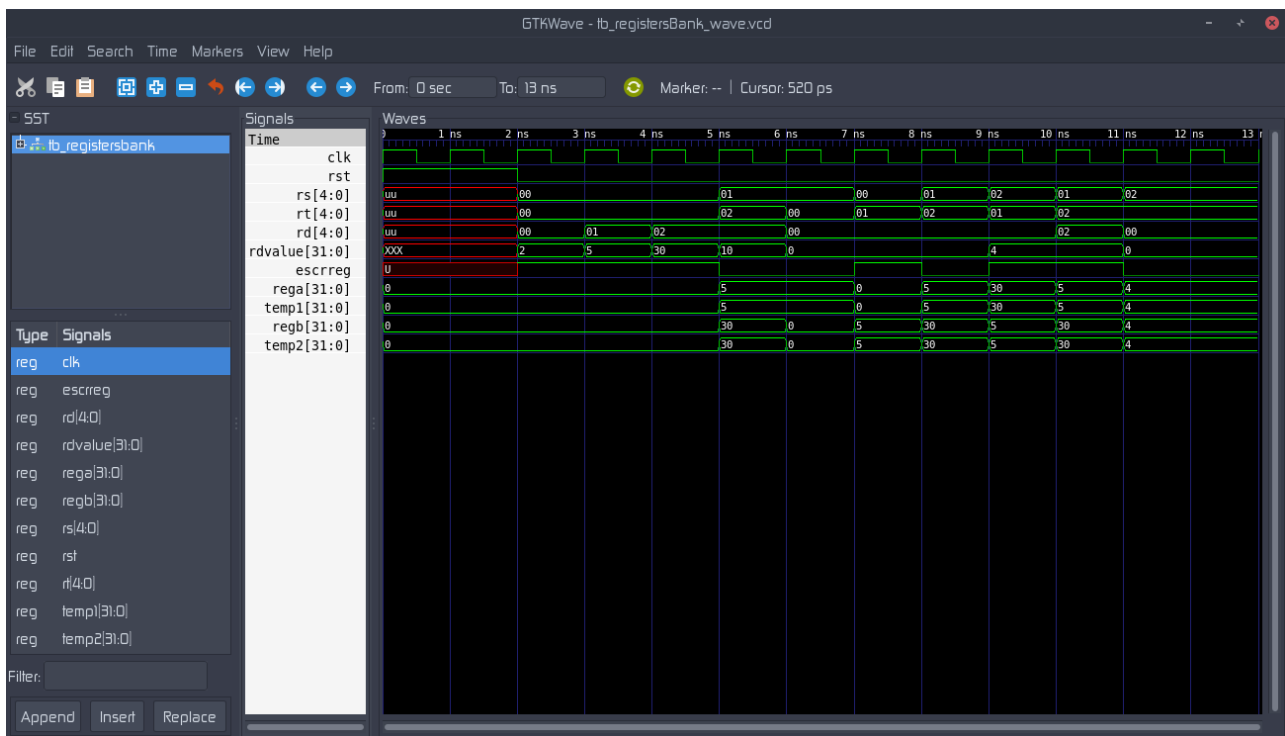La salida, vista desde GTKWave del TestBench es:



Podemos observar resultados consecuentes con lo especificado en tb.dat de forma muy sencilla, comparando los resultados de regA con temp1, y de regB con temp2.

Dejamos 2,5ns antes de terminar, para dar un poco de oxígeno a la captura.

En caso de que en el PDF no se pueda realizar zoom, la captura está anexa en doc/screenshot/gtkwave.png

Explicación a fondo del fichero tb.dat:

Por líneas:

0	0	0	2	1	0	0	Intentamos escribir en el registro \$0
0	0	1	5	1	0	0	Verificamos que no se ha escrito nada, y escribimos 5 en \$1
0	0	2	30	1	0	0	Escribimos 30 en \$2
1	2	2	10	0	5	30	Leemos de los dos registros (EscrReg = 0), y ponemos rd a 10 sin activar la señal de EscrReg
1	0	0	0	0	5	0	Leemos solo el primer registro (EscrReg = 0)
0	1	0	0	1	0	5	Leemos solo el segundo registro (EscrReg = 0)
1	2	0	0	0	5	30	Leemos los dos registros a la vez (EscrReg = 0)
2	1	0	4	1	30	5	Leemos los dos registros al revés, intentando escribir en \$0
1	2	2	4	1	5	30	Leemos otra vez los dos registros, esta vez escribiendo en \$2
2	2	0	0	0	4	4	Leemos \$2 en regA y regB, y vemos que el valor ha cambiado